

Protokoll Übung 2

David Keller, Moritz Woltron, Matthias Fottner

1 Schaltplan mit allen Strömen, Spannungen und Knoten

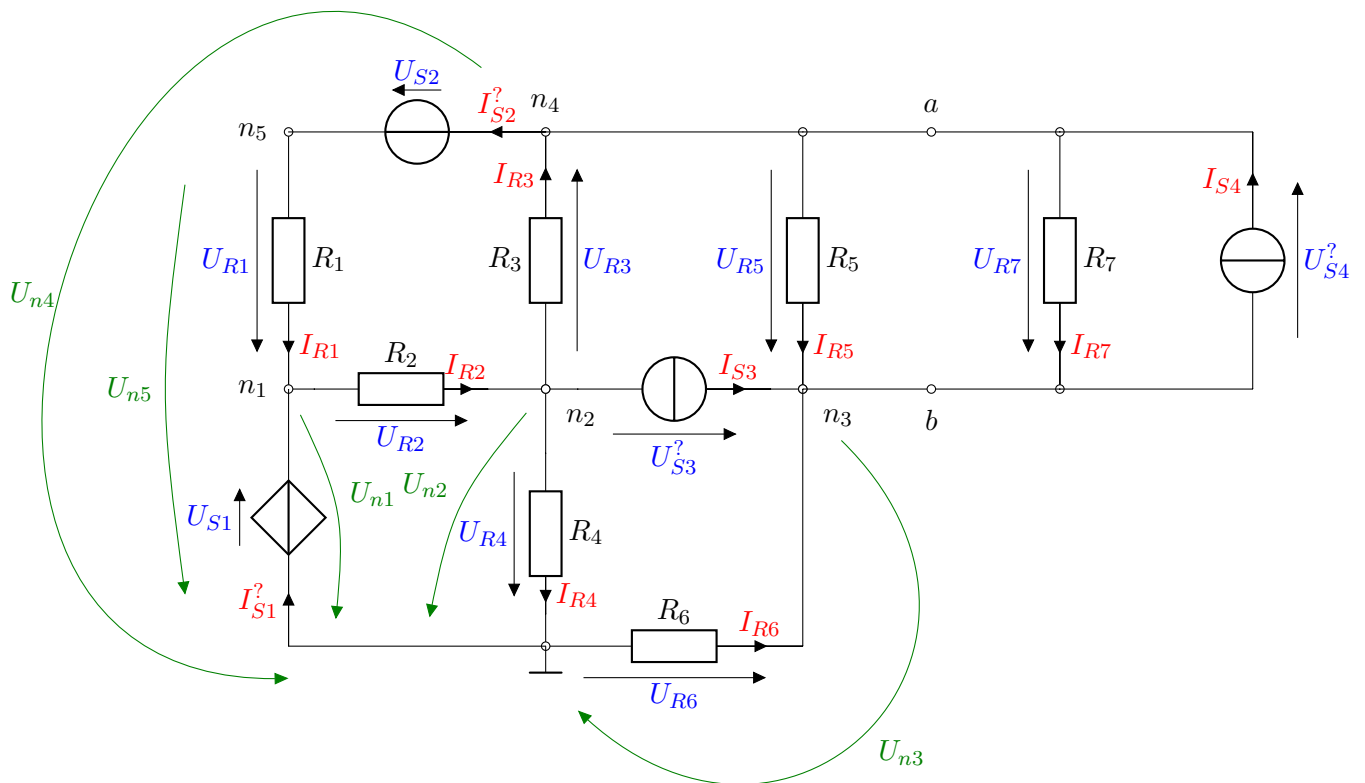


Abb. 1: Netzwerk mit allen eingezeichneten Strömen, (Knoten-)spannungen und Knoten